





조도센서 개념

- 조도(Illumination, 照度) 센서란?
 - ▶ 주변의 밝기를 측정하는 센서
 - ▶ 빛(광)에너지를 받으면 내부에 움직이는 전자가 발생하여 전도율이 변하는 광도전효과를 가지는 소자
 - ▶ 자동차 헤드 라이트, 가로등, 조명 간판, 생활 조명 등에 빛의 밝기에 따라 자동으로 켜지는 기능 구현 시 사용

조도센서 개념

- 조도센서(CdS)는 빛(광)을 받으면 저항 값이 감소하는 광도전 효과(Photo conductive effect)를 이용한 반도체 광센서로 포토레지스터(Photo resistor)라고도 부름
 - ▶ CdS라고 불리는 이유는 CdS를 만드는 주재료가 카드뮴(Cd)과 황(S)의 화합물인 황화카드뮴(Cadmium sulfide)이기 때문임
- 빛의 세기에 따라 저항 값이 변하는 소자
- 저렴한 가격과 활용도 때문에 많이 사용됨

- Cd(카드뮴)
 - : 원자번호 48의 원소, 아주 독성이 강함. Ni-Cd 배터리




조도센서 특징

- 주위가 밝으면 저항이 줄어들고 주위가 어두우면 저항이 커지는 특징을 가짐
 - ▶ 0.01 럭스(lux)에서는 약 2MΩ(옴) 정도로 큰 저항 값을 가짐
 - ▶ 100 럭스 일 때는 1KΩ 정도로 낮은 저항 값을 가짐



조도센서

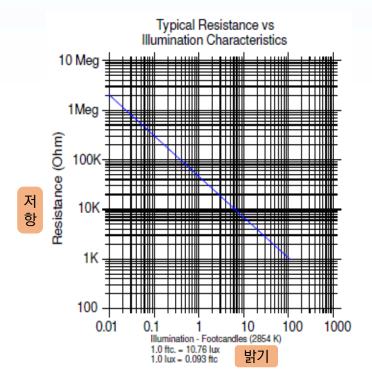

조도센서 특징

조도센서 활용 예

● 자동차 헤드라이트의 자동 점멸

- ▶ 자동차 헤드라이터를 자동 모드로 설정 시 터널을 지나거나 저녁이 되어 어두워지기 시작하면 자동으로 헤드라이트가 켜짐
- ▶ 지하주차장 또는 터널을 빠져나와 주변이 밝아지면 헤드라이트가 자동으로 꺼짐









스위치: 자동모드(Auto)

자동차에 설치된 조도센서 (차종마다 위치 및 모양이 다름)

자동 점등 헤드라이트

조도센서 활용 예

• 가로등의 자동 점멸



- ▶ 가로등이 켜지는 점등 시간을 미리 정해 두어 설정된 시간이 되면 가로등이 켜지는 기능
- ▶ 여름과 겨울에 어두워지는 시간이 달라 매번 계절별 시간 수정이 필요

조도센서 부착 가로등

▶ 날이 저물어 어두워지기 시작하면 길가의 가로등이 자동으로 켜지고, 날이 밝아지면 가로등이 꺼지도록 자동제어기능 탑재










가로등 제어기

가로등 자동점등

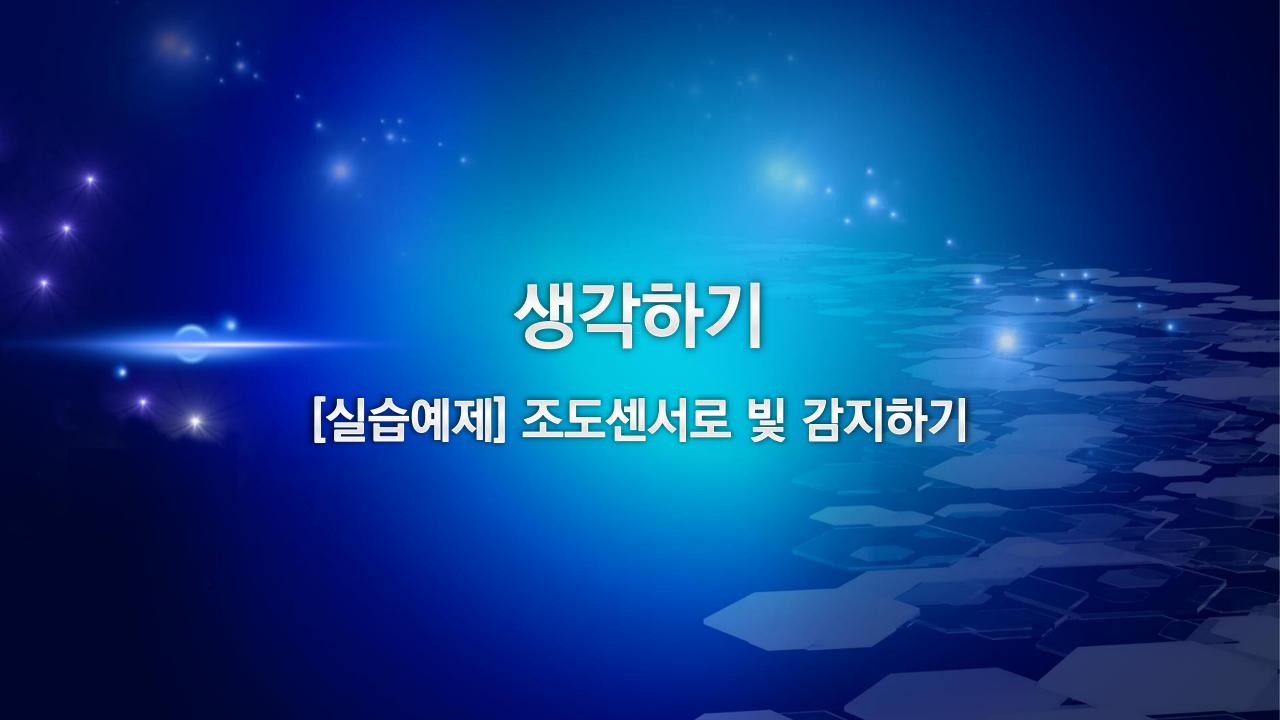

[문제상황]

- 갑자기 주변이 어두워졌을 때 자동차 헤드라이트는 서서히 앞을 밝게 비춰야하고, 스마트폰도 주변 밝기에 따라 더욱 밝거나 어둡게 화면을 조정해야 한다.
 이때 주변 빛을 감지하려면 조도센서가 필요한데 어떻게 조도센서가 감지하는 값을 읽을 수 있을까?
 - → 아두이노에 조도센서 1개를 연결하여 하드웨어를 구성한 후 조도센서가 매초마다 감지하는 값을 출력하는 코드를 작성해보자.




문제정의 및 분해

- 1. 문제정의
- 아두이노 보드에 조도센서 1개를 연결한 후 매초마다 주변 빛의 양을 감지한 측정 값을 읽어 오는 시뮬레이터 작성
- 2. 문제분해
- 아두이노 보드에 조도센서 1개를 연결하여 하드웨어 구성하기
- 틴커캐드를 이용하여 조도센서로부터 주변 빛을 감지하여 출력하는 시뮬레이터 구현하기
 - ▶ 조도센서 감지 값 읽어오기, 1초 대기

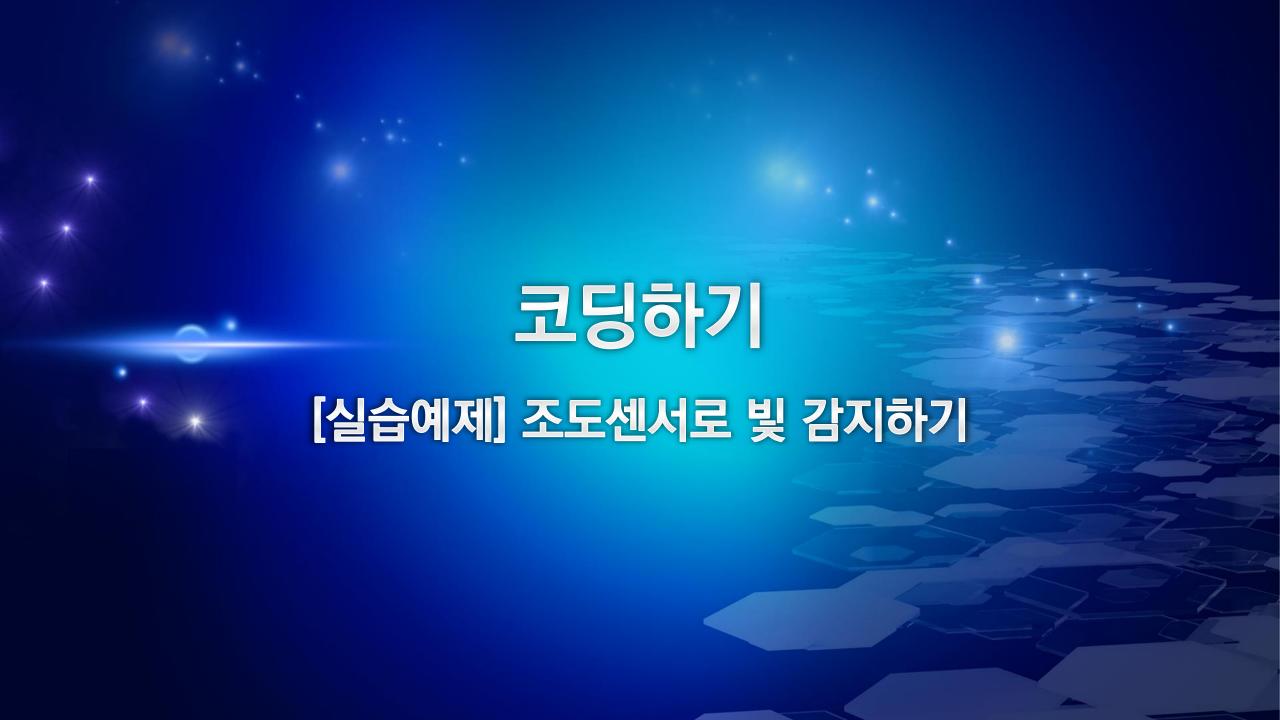2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 생각하기




- 아래 명령어 반복하기
 - ▶ 조도센서 감지 값(<mark>아날로그</mark>) 읽어오기
 - ▶ 1초 대기





결과영상 (아두이노 활용) 미리보기

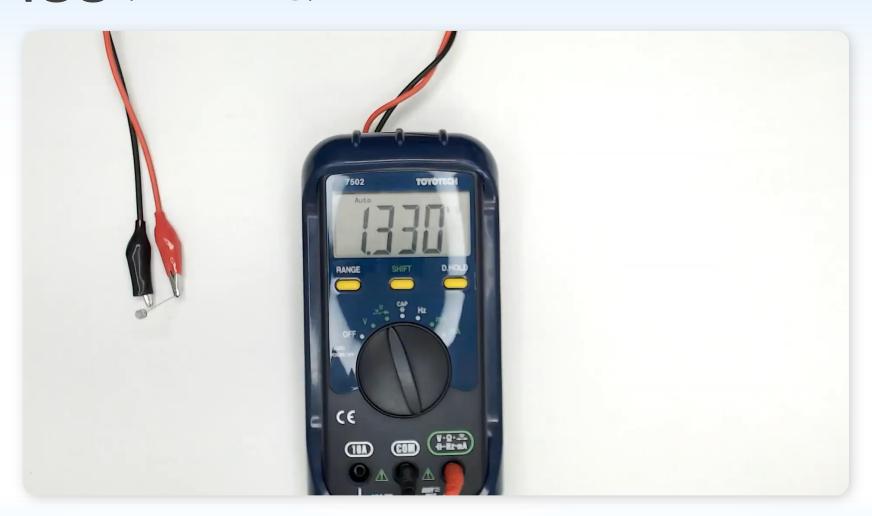


사전준비

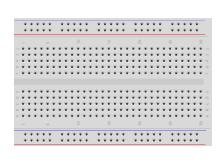- 아두이노 보드
- 브레드 보드
- 조도센서(CdS)
- LED(빨간색)
- 저항 10K [Ω]
- 디지털 멀티미터(DMM)







실습에 필요한 부품

브레드 보드



저항(10K옴)




조도센서(CdS)



디지털 멀티미터

【 사전준비(배선하기) 】

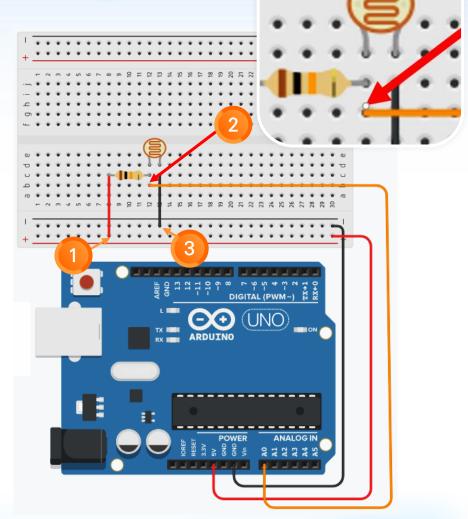- 1 저항의 한쪽을 **+5V**에 연결
- ② 조도센서와 저항(10KΩ)이 만나는 연결점을 아두이노 보드의 아날로그 입력(A0)에 연결
- ③ 조도센서의 나머지 한쪽을 GND(접지)에 연결



2. 실습예제 - 조도센서로 빛 감지하기 그 코딩하기



1. 스크립트 작성

- 화면 상단 우측에 있는 **구성요소**
 - [기본]-[Arduino] 클릭 & 드래그






1. 스크립트 작성

- [기본]-[작은 브레드보드], [포토레지스터], [저항]을 각각 클릭 & 드래그
- 저항을 선택하고 저항의 값을 10KΩ으로 설정한다.

	레지스터		
	이름	2	
3	저항	10	kΩ 🕶

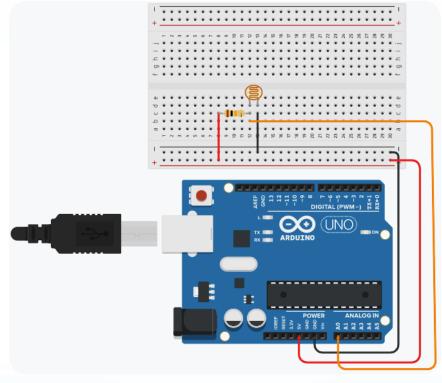







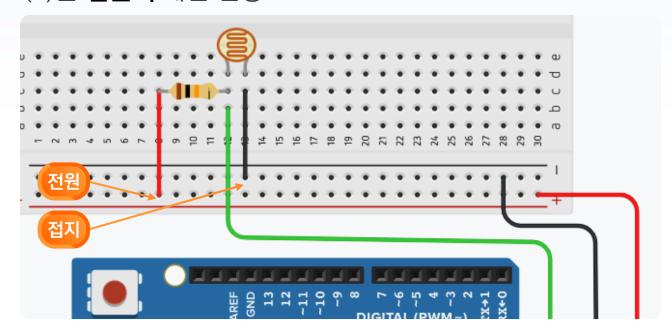1. 스크립트 작성

● 저항(10KΩ)과 포토레지스터(조도센서)를 연결하고, <mark>전원은 빨간색</mark>, 접지 (¬)는 **검은색** 배선 권장



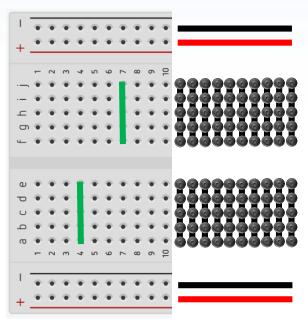

브레드보드 홀 연결 형태

2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 그는 코딩하기



1. 스크립트 작성

- 화면 상단에서 [코드] 클릭
- [블록 + 문자] 클릭



21

2. 실습예제 - 조도센서로 빛 감지하기 그 코딩하기



1. 스크립트 작성

● [입력] - 아날로그핀 A0 ▼ 위기 드래그




2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 그 코딩하기



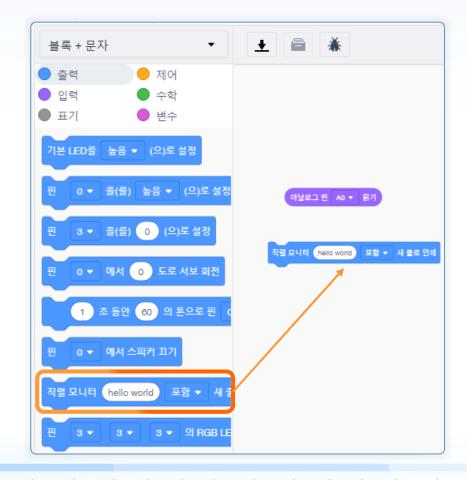1. 스크립트 작성

● [출력] - 직렬모니터 hello world 포함 ▼ 새 줄로 인쇄 드래그




2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 그는 코딩하기



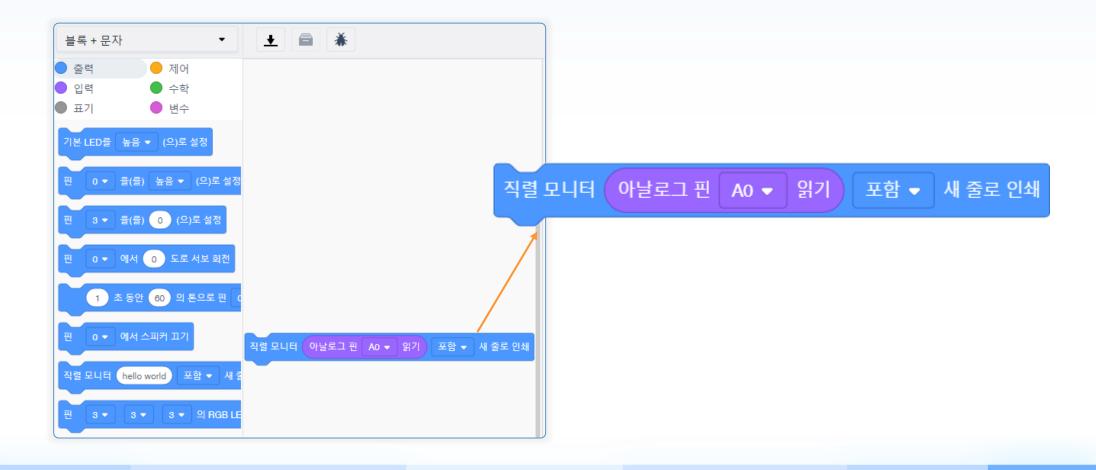1. 스크립트 작성


● 아날로그핀 M ▼ 위기 와 직물 모녀티 hello world 포함 ▼ 세 줄로 인쇄 블록을 결합하여 프로그래밍 완성(스크래치)





1. 스크립트 작성

• 하드웨어 구성 및 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 - C)

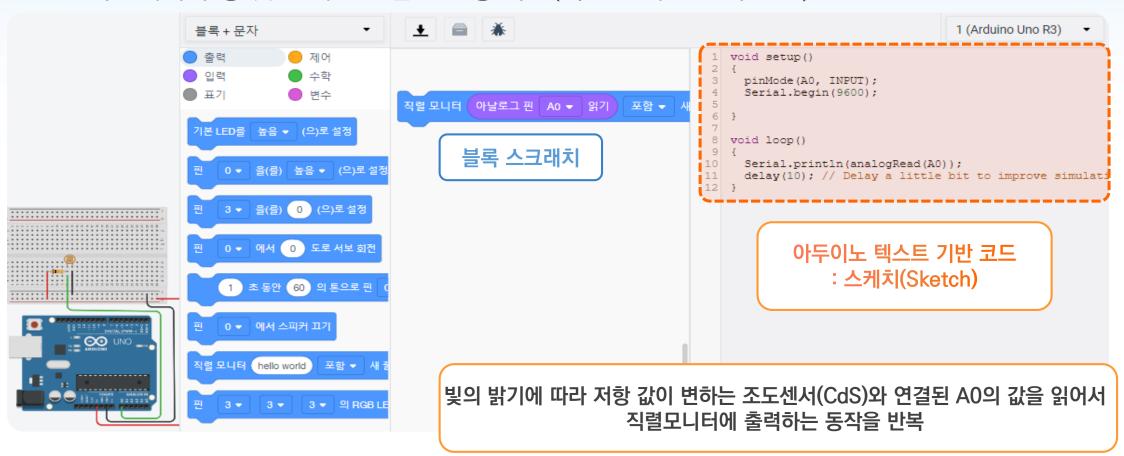

25



1. 스크립트 작성

• 하드웨어 구성 및 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)

```
void setup()

pinMode(A0, INPUT);

serial.begin(9600);

void loop()

serial.println(analogRead(A0));

delay(10); // Delay a little bit to improve simulati
}
```

[설명]

Serial.println(val); 🖾 시리얼 모니터에 변수 val에 저장된 값을 출력

analogRead(A0); □ 아날로그 입력(A0번 핀) 값을 읽음

 2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 그 코딩하기



2. 스크립트 실행

● 화면 하단의 [직렬 모니터] 클릭




• [시뮬레이션 시작] 메뉴 클릭하여 결과 확인





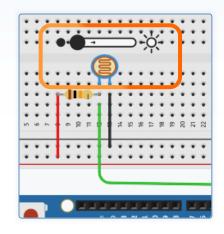2. 스크립트 실행

● CdS를 클릭하여 빛의 밝기 조절, 직렬모니터에서 빛의 밝기에 따라 변하는 A0 값 확인






조도센서의 감지 값 출력

2. 실습예제 - 조도센서로 및 감지하기 그는 코딩하기



2. 스크립트 실행

● 실습영상(틴커캐드 서킷을 이용하여 조도센서로 빛 감지하기 시뮬레이터)

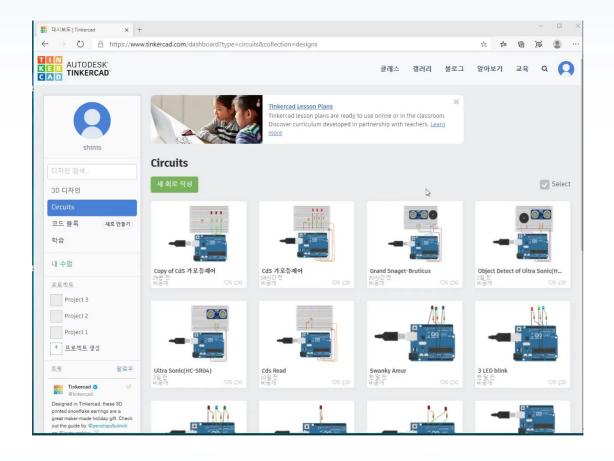

학습정리

- ▼ 조도센서(CdS)란? 빛(광)을 받으면 저항 값이 감소하는 광도전 효과를 이용한 반도체 광센서로 포토 레지스터라고도 부른다.
- ▼ 조도센서(CdS)는 주위가 밝으면 저항이 줄어들고, 주위가 어두우면 저항이 커지는 특징을 가진다.
- ✓ 아두이노의 아날로그 입력단자(A0~A5)은 데이터를 10비트(2¹0=1024)로 처리하여 0부터 1023까지의 값으로 나타낸다.
- 된 기 보다 시킨에서 아날로그 입력단자의 값을 읽기 위해서는 지킬모니터 아날로그핀 씨오 위기 포함도 세출로 인쇄 블록을 사용하고 시물레이션 결과는 화면 하단의 [직렬모니터] □ 직렬모니터를 이용하여 결과를 확인한다.

본 수업자료는 저작권법 제 25조 2항에 따라 학교 수업을 목적으로 이용되었으므로, 본 수업자료를 외부에 공개, 게시하는 것을 금지하며, 이를 위반하는 경우 저작권 침해로서 관련법에 따라 처벌될 수 있습니다.